

TUGAS PENGGANTI
KELAS PRAK.MATDIS B

1. Sederhanakan bentuk berikut ini

a. $X \cdot Y \cdot Z + Y \cdot Z + X \cdot Z$

b. $(X' \cdot Y + Y' \cdot X) + X \cdot Y$

c. $A \cdot B \cdot C + A' \cdot B' \cdot C + A \cdot B' \cdot C$

2. Gambarlah gerbang logika hasil penyederhanaannya

Dikerjakan !!

ditulis di kertas, dan dikumpulkan minggu depan saat pertemuan SABTU DEPAN